

Architettura degli Elaboratori 2019-2020

Circuiti Sequenziali

Prof. Elisabetta Fersini
elisabetta.fersini@unimib.it


Circuiti combinatori vs sequenziali

- I **circuiti combinatori** sono in grado di calcolare funzioni che dipendono **solo** dai dati in **input**
- I **circuiti sequenziali** sono invece in grado di calcolare funzioni che dipendono anche da uno **stato**
- => ovvero, che dipendono anche da informazioni memorizzate in elementi di memoria interni

Circuiti sequenziali: famiglie

- Esistono due famiglie di circuiti digitali sequenziali:
 - **asincroni**, non fanno uso di clock
 - **sincroni**, necessitano di clock
- Esempio di circuito sequenziale asincrono:
 - SR-latch
- Esempio di circuito sequenziale sincrono:
 - Flip-Flop

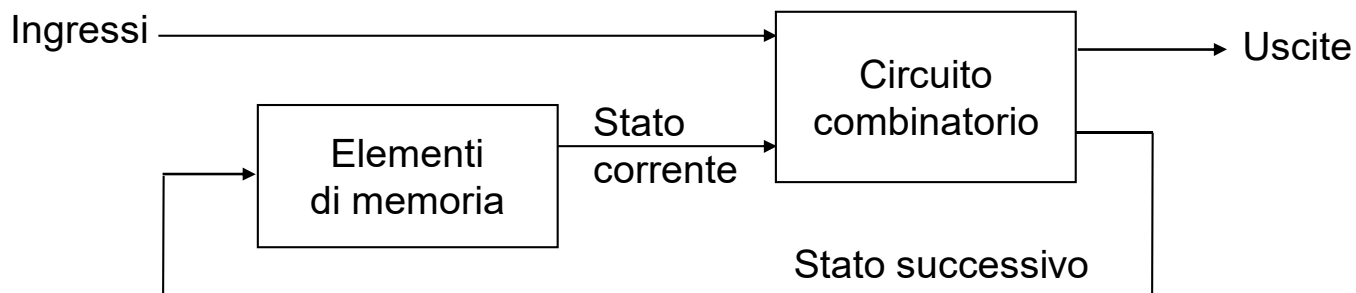- I circuiti sequenziali sono formati da:
 - Elementi di memoria (di vario tipo): **memorizzano** informazione
 - Reti combinatorie: **elaborano** informazione
- Un circuito sequenziale ha, in ogni dato istante, uno **stato** determinato dai bit memorizzati




Circuiti sequenziali

- Per realizzare circuiti sequenziali è necessario un elemento di memoria per memorizzare lo stato
- Possiamo organizzare le porte logiche in modo da realizzare un elemento di memoria?
- Sì, un elemento in grado di memorizzare un singolo bit è il **latch**



- **S-R Latch** è un circuito, composto da 2 porte NOR concatenate

S = Set e **R = Reset**.

 


| A | B | NOR |
|---|---|-----|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

S-R Latch

  


S-R Latch

 

| Input | | Stato Interno Old Q | Output | |
|-------|---|------------------------|--------|-----------|
| S | R | | Q | \bar{Q} |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1/0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1/0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1/0 | 1 | 1 |


S-R Latch

 

| Input | | Stato Interno Old Q | Output | |
|-------|---|------------------------|--------|-----------|
| S | R | | Q | \bar{Q} |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1/0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1/0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1/0 | 1 | 1 |


La combinazione $(S,R) = (0,0)$ viene detta combinazione di riposo, perché semplicemente mantiene il valore memorizzato in precedenza

S-R Latch

 

| Input | | Stato Interno Old Q | Output | |
|-------|---|------------------------|--------|-----------|
| S | R | | Q | \bar{Q} |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1/0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1/0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1/0 | 1 | 1 |


S-R Latch

 

| Input | | Stato Interno Old Q | Output | |
|-------|---|------------------------|--------|-----------|
| S | R | | Q | \bar{Q} |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1/0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1/0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1/0 | 1 | 1 |

S-R Latch

 
La configurazione di $S=1$ e $R=1$, viola la proprietà di complementarità di Q e \bar{Q} , può portare ad una configurazione instabile.



| Input | | Stato Interno Old Q | Output | |
|-------|---|------------------------|--------|-----------|
| S | R | | Q | \bar{Q} |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1/0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1/0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1/0 | 1 | 1 |

- I segnali S e R devono essere stabili, e valere (1,0) o (0,1) per poter memorizzare un valore corretto
- (S,R) sono di solito calcolati da un circuito combinatorio
 - l'output del circuito diventa stabile dopo un certo intervallo di tempo
 - è possibile calcolare questo intervallo di tempo, che dipende dal numero di porte attraversate e dal ritardo delle porte
 - bisogna evitare che durante questo intervallo, gli output intermedi del circuito vengano memorizzati

 - Soluzione: **clock**
- Usiamo un segnale a gradino, il cui periodo viene scelto abbastanza grande da assicurare la stabilità degli output
- Usiamo il clock per abilitare la scrittura nei **latch**
 - Il clock determina il ritmo dei calcoli e delle relative operazioni di memorizzazione
- Il circuito diventa **sincrono**



- Latch sincronizzato con il clock
- Il clock garantisce che il latch cambi stato solo in certi momenti




D=1 corrisponde al *setting*


- S=1 e R=0

D=0 corrisponde al *resetting*


- S=0 e R=1

 

 
- Quando il **clock è deasserted** non viene memorizzato nessuna valore:
 - $S=0$ e $R=0$ (viene mantenuto il valore precedentemente memorizzato)
- Quando il **clock è asserted** viene memorizzato un valore (in funzione del valore di D)



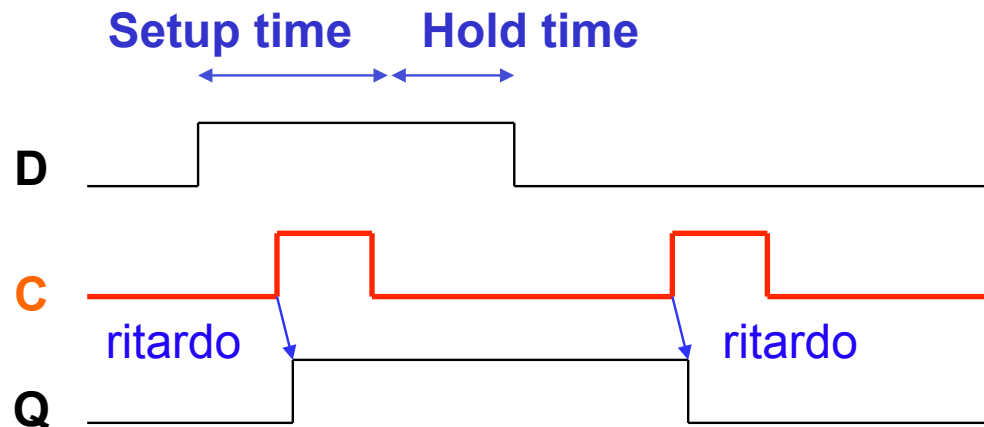
- Il segnale D, ottenuto come output di un circuito combinatorio deve:
 - essere già **stabile** quando C diventa *asserted*
 - rimanere **stabile** per tutta la durata del livello alto di C (Setup time)
 - rimanere **stabile** per un altro periodo di tempo per evitare malfunzionamenti (Hold time)



 - I circuiti reali hanno **ritardi non-nulli**
- Gli output possono temporaneamente cambiare da valori corretti a valori errati, e ancora a valori corretti → **Glitch**
 - dopo un certo intervallo, con alta probabilità i segnali si stabilizzano



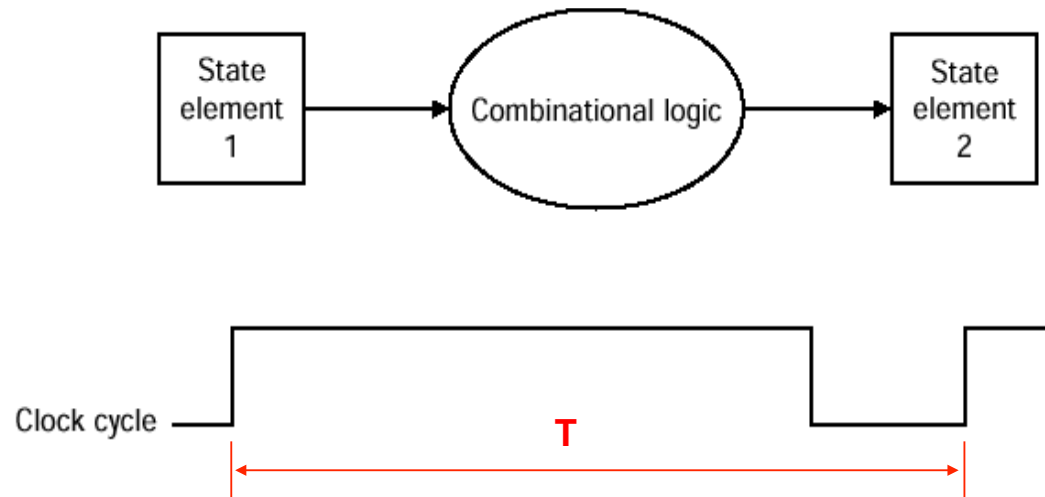- Il periodo di clock T deve essere scelto abbastanza lungo affinché l'output del circuito combinatorio si stabilizzi
 - deve essere stabile un po' prima del periodo di apertura del latch (setup time), e lo deve rimanere per un certo tempo (hold time)




- Il D-latch è caratterizzato dal seguente comportamento:
 - durante l'intervallo alto del clock il valore del segnale di ingresso D viene memorizzato nel latch
 - il valore di D si propaga quasi immediatamente all'uscita Q
 - anche le eventuali variazioni di D si propagano quasi immediatamente, con il risultato che Q può variare più volte durante l'intervallo alto del clock
 - solo quando il clock torna a zero Q si stabilizza
 - durante l'intervallo basso del clock il latch non memorizza

trasparenza del latch

D Latch – input/output

 - Supponiamo che l'elemento di memoria debba essere usato sia come **input** che come **output** durante lo stesso ciclo di clock. Funzionerebbe il D Latch?





- Fino ad ora abbiamo visto una metodologia di timing detta **level-triggered** che avviene sul livello alto (o basso) del clock
- Esiste una metodologia di timing chiamata **edge-triggered** che avviene sul fronte di salita (o di discesa) del clock
 - la memorizzazione avviene istantaneamente
 - l'eventuale segnale di ritorno «sporco» non fa in tempo ad arrivare a causa dell'istantaneità della memorizzazione


flip-flop

D Flip-Flop

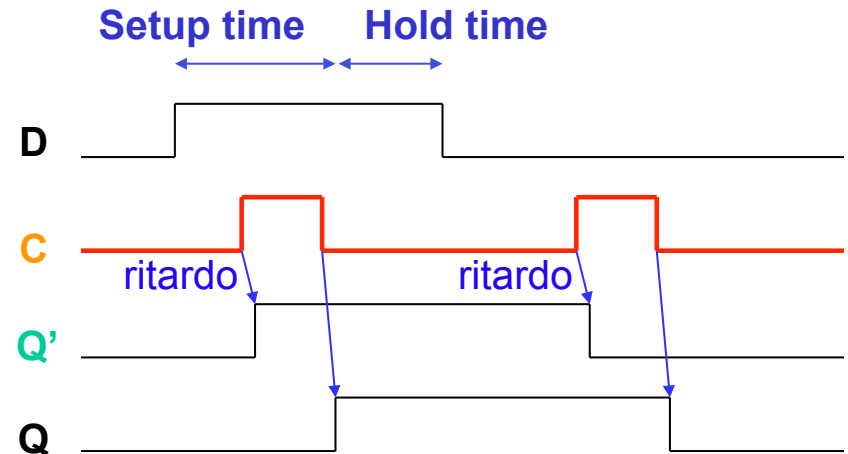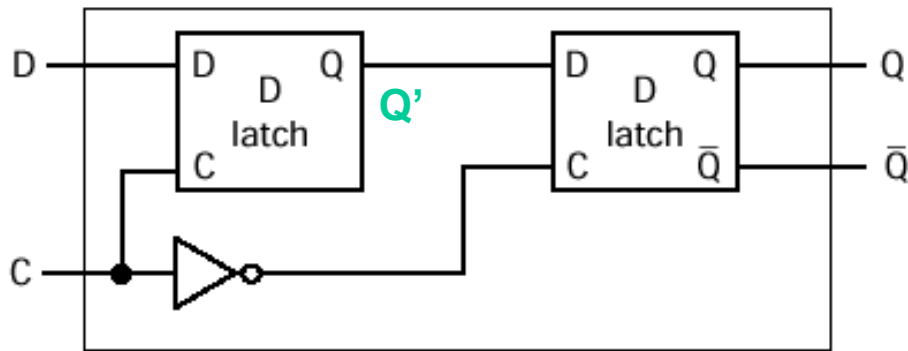- Il D Flip-flop può essere usabile come input e output durante lo stesso ciclo di clock
- Realizzato ponendo in serie 2 D-latch: il primo viene detto **master** e il secondo **slave**




D Flip-Flop

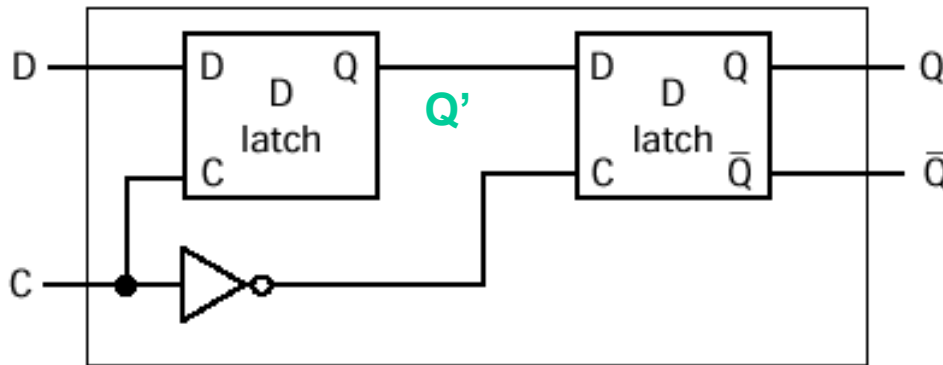


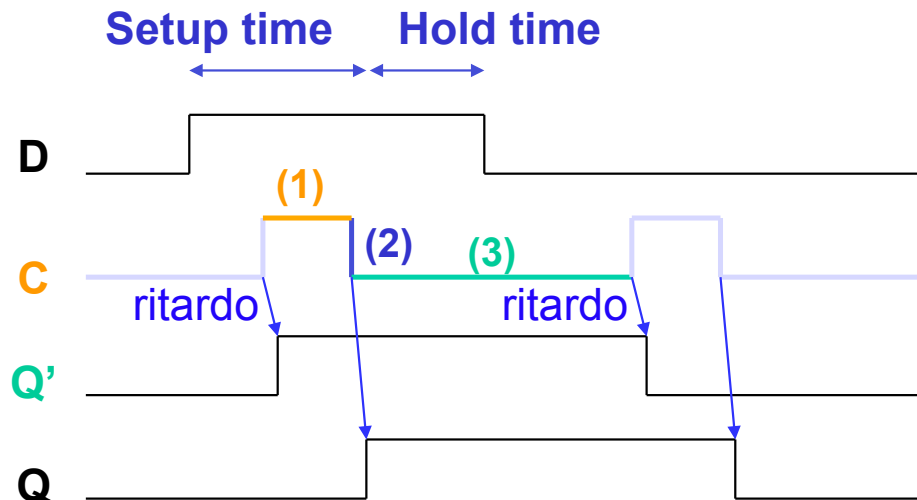(1) Il primo latch è aperto e pronto per memorizzare D. Il valore memorizzato Q' fluisce fuori, ma il secondo latch è chiuso

- => nel circuito combinatorio a valle entra ancora il vecchio valore di Q



 - Il segnale D deve essere attivo per un periodo abbastanza lungo: setup time (prima del clock edge) + hold time (dopo il clock edge)



Nella prossima lezione

- Ora sappiamo come costruire gli elementi di memoria. Vediamo come utilizzarli per realizzare:
 - Register File
 - Memorie principali

- "Basics of Logic Design", appendice C del testo 4th ed. (nel testo 5th ed. questo argomento è trattato nella appendice B)
pag. C-50 – pag. C-54